

Algoritmo de Multiplicación de Booth de N bits en Verilog: Actividad Previa

Cheuk Kelly Ng Pante (alu0101364544@ull.edu.es)



Índice:

1. Objetivo	2
 Implementación. 2.1. Esquema del funcionamiento de la Máquina de Estados 	2
3. Compilación 3.1. Resultado tras la compilación 3.2. GtkWave	3 3
4. Dificultades encontradas	5



1. Objetivo

Camino de datos del Algoritmo de Booth:

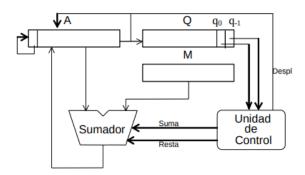


Figura 1. Camino de datos Alg. de Booth

El objetivo de este algoritmo es la multiplicación de dos números con signo (2 bits en Complemento a 2). Para ello, el sistema se compone de una Unidad de Control, implementada como un autómata de estados finito (máquina tipo Mealy) y un camino de datos que representa las conexiones necesarias para hacer el algoritmo de multiplicación (Algoritmo de Booth).

2. Implementación.

Se ha hecho un modulo grande llamado multiplicador en la que se han instanciado dos pequeños módulos que con:

- La unidad de control (uc).
- El camino de datos (caminosdatos).

2.1. Esquema del funcionamiento de la Máquina de Estados

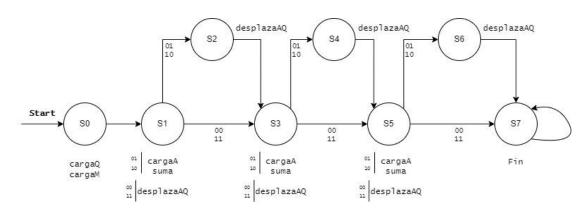


Figura 2. Funcionamiento de la Máquina de Estados



3. Compilación

Para compilar el programa, es recomendable usar el Script en Bash compilation.sh. Este script se encarga de hacer la compilación de forma automática y también genera el fichero ActPrevia para mostrar los resultados del test. Además, genera otro fichero llamado multiplicador_tb.vcd para posterior análisis en el programa GtkWave. Desde el Script en Bash tras la compilación y la ejecución del programa te pregunta si se quiere ejecutar el programa GtkWave.

Si queremos compilar, usaremos lo siguiente:

```
$ iverilog -o ActPrevia multiplicador_tb.v multiplicador.v uc.v
caminosdatos.v componentes.v
```

Si queremos directamente compilar el programa, mostrar los resultados, generar los ficheros y acceder al GTKWAVE, podemos utilizar el programa compilation.sh. Solo hay que ejecutar el siguiente comando:

```
$ ./compilation.sh
```

3.1. Resultado tras la compilación

Los resultados que nos da al usar el test bench se encuentran en la figura 3.

3.2. GtkWave

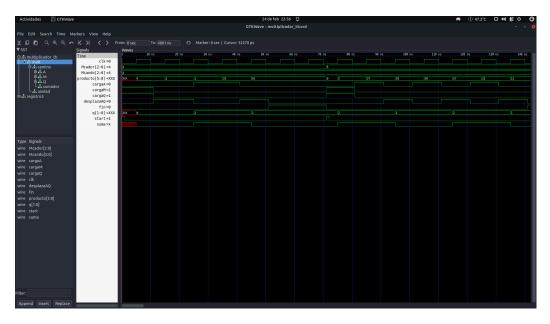


Figura 3. Captura de pantalla en GtkWave



```
./compilation.sh
VCD info: dumpfile multiplicador tb.vcd opened for output.
                 CORRECTO Obtenido=010000
-4 \times -4 =
            16
   x - 3 =
                 CORRECTO Obtenido=001100
            12
-4
-4
   X
     -2 =
             8
                 CORRECTO Obtenido=001000
                 CORRECTO Obtenido=000100
     -1 =
             4
   Х
-4
      0 =
             0
                 CORRECTO Obtenido=000000
   X
                 CORRECTO Obtenido=111100
-4
      1 =
            -4
   х
-4
      2 =
            -8
                 CORRECTO Obtenido=111000
   Х
      3 = -12
                 CORRECTO Obtenido=110100
-4
   X
                 CORRECTO Obtenido=001100
-3
   Х
     -4
            12
-3
     -3 =
            9
                 CORRECTO Obtenido=001001
   Х
-3
     -2 =
             6
                 CORRECTO Obtenido=000110
   X
     -1 =
             3
                 CORRECTO Obtenido=000011
-3
   Х
-3
      0 =
                 CORRECTO Obtenido=000000
   X
             0
-3
                 CORRECTO Obtenido=111101
  Х
      1 =
            -3
-3
      2
            -6
                 CORRECTO Obtenido=111010
   Х
-3
      3 =
            -9
                 CORRECTO Obtenido=110111
   X
-2
             8
                 CORRECTO Obtenido=001000
   Х
     -4 =
                 CORRECTO Obtenido=000110
-2
   Х
     -3 =
             6
-2
     -2 =
             4
                 CORRECTO Obtenido=000100
   Х
-2
  x - 1 =
             2
                 CORRECTO Obtenido=000010
-2
             0
                 CORRECTO Obtenido=000000
      0 =
   Х
-2
      1 =
            -2
                 CORRECTO Obtenido=111110
   Х
-2
      2 =
            -4
                 CORRECTO Obtenido=111100
   Х
                 CORRECTO Obtenido=111010
-2
      3 =
            -6
   Х
     -4 =
                 CORRECTO Obtenido=000100
-1
             4
   Х
-1
     -3
             3
                 CORRECTO Obtenido=000011
   X
             2
                 CORRECTO Obtenido=000010
-1
     -2
   Х
        =
                 CORRECTO Obtenido=000001
-1
     -1 =
             1
   Х
             0
                 CORRECTO Obtenido=000000
-1
      0
   Х
      1 =
            -1
                 CORRECTO Obtenido=111111
-1
   Х
-1
      2 =
            -2
                 CORRECTO Obtenido=111110
   X
                 CORRECTO Obtenido=111101
-1 x
      3 =
            -3
0
                 CORRECTO Obtenido=000000
  X
     -4 =
            0
     -3 =
             0
                 CORRECTO Obtenido=000000
   Х
             0
                 CORRECTO Obtenido=000000
     -2 =
   Х
     -1 =
             0
                 CORRECTO Obtenido=000000
 0
  X
                 CORRECTO Obtenido=000000
 0
      0
             0
   Х
        =
                 CORRECTO Obtenido=000000
0 x
            0
```

Figura 4. Resultados del Test Bench



4. Dificultades encontradas

Las dificultades encontradas han sido a la hora de parametrizar los estados de la máquina Mealy y el doble desplazamiento en un estado.